# Integrando o Software Educacional Scratch com Arduino (S4A)

Dino Magri dinomagri@gmail.com





## **Dino Magri**

- Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade do Estado de Santa Catarina (2012/01)
- Pagina Pessoal http://www.dinomagri.com
- Oficina: Campus Party (2012), FISL (2012, 2011)





#### Coletivo MuSA

- √ Iniciado em 2008
- Grupo de alunos e professores
- Coletivo de experimentalistas em tecnologias de software e hardware livre
- "Espaço" independente
- Tenta colaborar e cooperar com nós de acesso e compartilhamento de conhecimento, experimentação e pesquisa.
- Pesquisa em arte, tecnologia e sua interligação.
- Site: musa.cc





# **Coletivo MuSA**








#### Scratch

- Criada pelo MIT Media Lab em 2006
- Um ambiente de desenvolvimento para computação criativa

blocos + script + palco + objetos

 Uma linguagem de programação visual objetos + scripts (qualquer audiovisual + blocos conectados || programas)

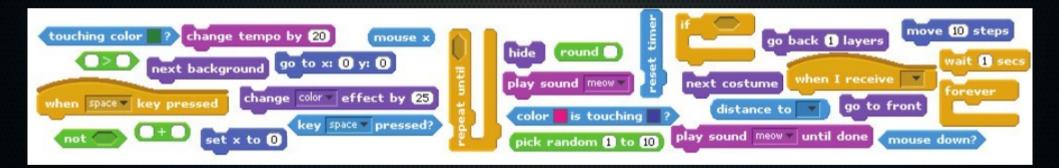


#### **Uma** comunidade

http://scratch.mit.edu → download | projetos http://scratched.media.mit.edu → comunidade





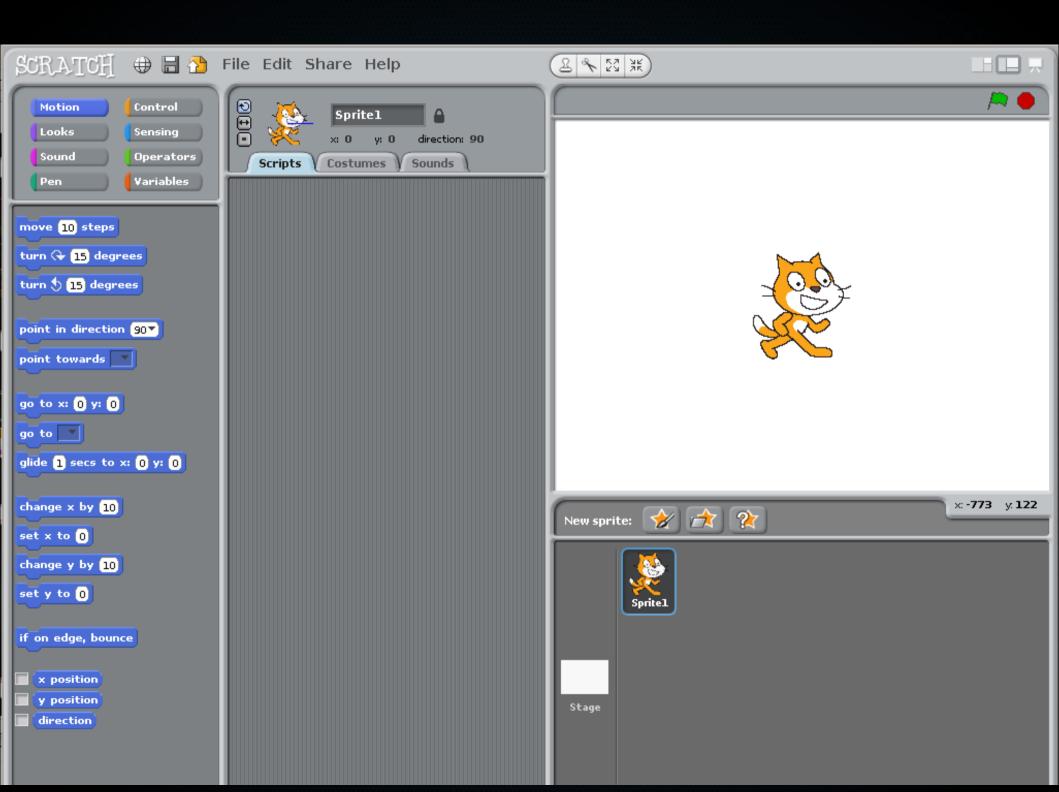

#### **Arduino**



- Criado por Massimo Banzi, David Cuartielles Tom Igoe, Gianluca Martino e David Mellis em 2005.
- Arduino é uma placa de micro-controlador, descendente da plataforma
   Wiring, que foi desenvolvida para facilitar o uso de eletrônicos em projetos multidiciplinares.
- Arduino consegue "sentir" o ambiente, recebendo dados de uma variedade de **sensores**, os quais podem, por exemplo, controlar a iluminação, um motor entre outros **atuadores**.
- A linguagem de programação, ambiente de desenvolvimento.
- A placa pode ser construída por qualquer pessoa.
- Documentário: http://www.youtube.com/watch?v=oCel0AXmVsc






Pinos digitais 2-13 (verde)

Pinos digitais (RX, TX) 0,1 (verde)

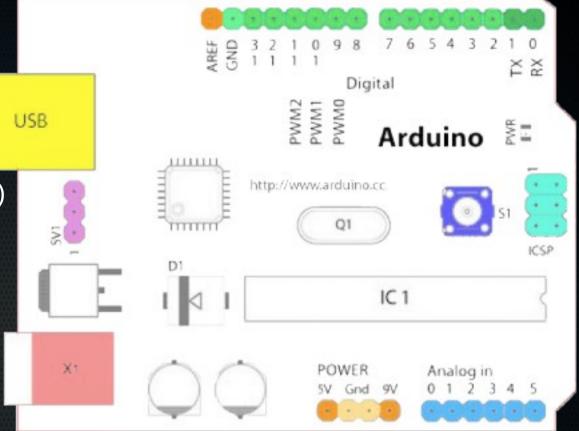- Reset (azul)
- Pinos analógicos (azul)
- Alimentação 5v e 9v (laranja)
- Terra (verde e laranja)
- Alimentação Externa 9v 12v (rosa)
- USB (amarelo)
- Jumper para mudar alimentação do Diecimila (roxo)







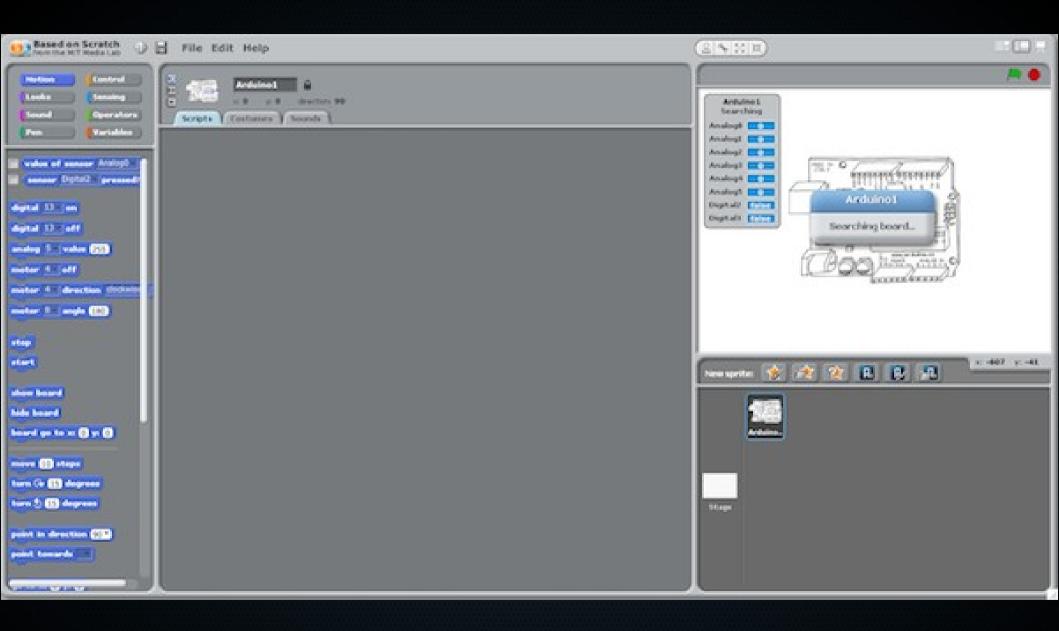
# Scratch4Arduino (S4A)



- S4A é um software baseado no Scratch que suporta programação simples da plataforma de hardware livre Arduino.
- Disponibilizar novos blocos para gerenciar sensores e atuadores conectados no Arduino.
- Foi criado para atrair pessoas para o mundo da programação.
- Tem por objetivo prover um interface de alto nível para os programadores de Arduino com funcionalidades bem como interagir com um conjunto de placas.
- S4A foi desenvolvido por Marina Conde, Victor Casado, Joan Güell, Jose García e Jordi Delgado com a ajuda do grupo de programação de Smalltak do Citilab.











#### Olá Mundo!

- Fazer o upload do Firmware para a placa de Arduino para que seja possível comunicar o S4A com a placa!
- LED (Light Emitting Diode, ou Diodo Emissor de Luz)
- Perna longa do LED é +, conecte no pino 13 e a perna curta no pina GND







#### Olá Mundo

# **Arduino**

```
void setup() {
   pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
   digitalWrite(13, HIGH);
   delay(1000);
   digitalWrite(13, LOW);
   delay(1000);
}
```

# S4A

```
when Clicked

forever

digital 13 v on

wait 1 secs

digital 13 v off


wait 1 secs
```




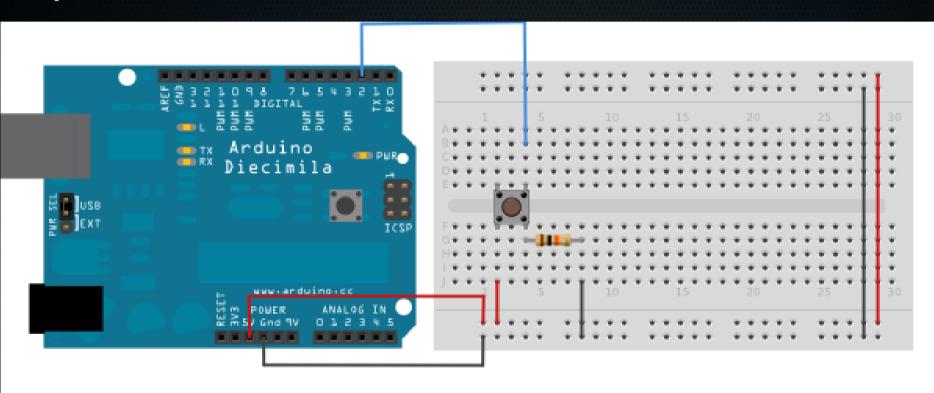
#### **Botões**

É um componente que conecta dois pontos de um circuito ao pressioná-lo.







#### **Botões**


```
quando 🦱 clicado
sempre
        sensor Digital2 v pressed? = true
   toque o som gravandol⊽
   mude para o traje bat1-b▼
   digital 13▼ on
  senäo
   pare todos os sons
   mude para o traje batl-a ▼
   digital 13▼ off
```




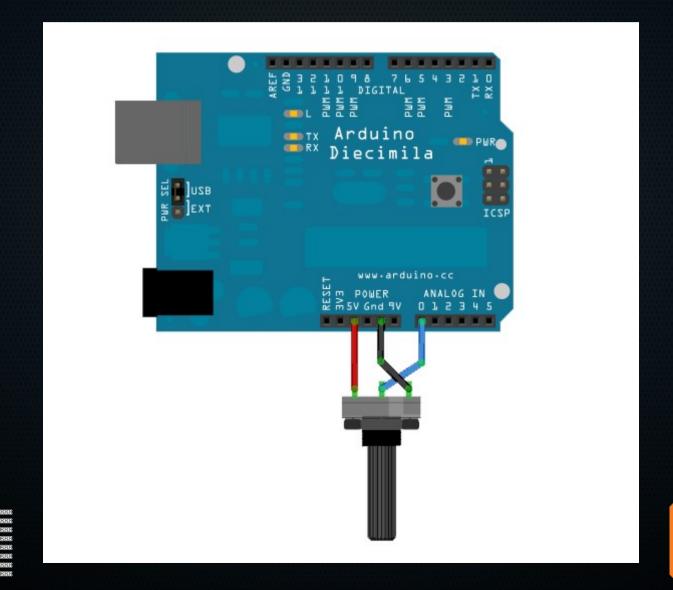
## **Potênciometro**

Botão giratório que fornece uma resistência variável e que pode ser lida pelo Arduino como um valor analógico





#### Potênciometro


```
quando /
vá para x: [0] y: [-60]
sempre
          value of sensor Analog3 🔻 🗋
                                               value of sensor Analog3
                                   < 1023 e ⟨
   mude para o traje ballerina-a▼
          value of sensor Analog3 🔻
                                   < 740 e value of sensor Analog3▼
   mude para o traje ballerina-al 🔻
                                              value of sensor Analog8▼ > 0
          value of sensor Analog3 🔻
                                   < 400 e :
   mude para o traje | ballerina-a2 ▼
```




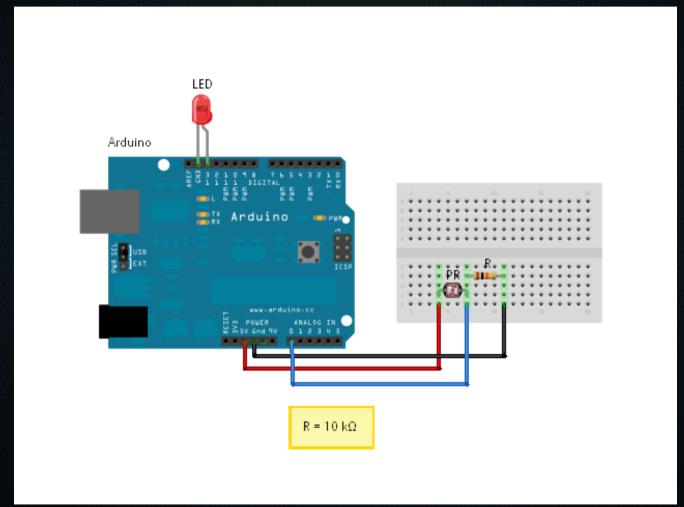
# LDR (Ligh Dependent Diode)

Faz o inverso que o LED. Ambos são diodos, mas ao invés de emitr luz como fazem os LEDs, o LDR recebe luz!







# LDR (Ligh Dependent Diode)

```
quando 🦱 clicado
sempre
 mude o volume por 20
 mude value ▼ para value of sensor Analog0 ▼
        value < 10
    digital 13 v on
   toque a nota 60 ▼ por 0.5 batidas
  senão
    digital 13 v off
    toque a nota (48 T) por (0.5) batidas
```





# Para onde ir agora?

#### Links

- musa.cc
- musa.cc/wiki
- roboticalivre.org/portal/
- robotizando.com.br/
- scratch.mit.edu
- arduino.cc
- seaside.citilab.eu/scratch/arduino
- Eventos
- **Latinoware**
- **FISL**
- Campus Party





# Perguntas, Dúvidas e Sugestões!

dinomagri@gmail.com



